

Circuits combinatoires

Christophe Moulleron



Un bit = deux états possibles

- haut = 1
- bas = 0

↔ représentation binaire

différence de 1 V entre les deux états

Un bit = deux états possibles

- haut = 1
- bas = 0

↪ représentation binaire

différence de 1 V entre les deux états

Algèbre de Boole \mathbb{B}


- *true* = \top = 1
- *false* = \perp = 0

↪ correspondance

Portes logiques

À partir de transistors, on sait faire (entre autres) :

Not

 


a	\bar{a}
0	1
1	0

Xor



a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

And

 

a	b	$a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Or



a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonctions booléennes

Donnée :

$$f : \mathbb{B}^m \rightarrow \mathbb{B}$$

↔ **table de vérité**

Objectif : créer un circuit calculant f

- fils + portes logiques
- m entrées
- 1 sortie

Fonctions booléennes

Donnée :

$$f : \mathbb{B}^m \rightarrow \mathbb{B}^n$$

↔ **table de vérité**

Objectif : créer un circuit calculant f

- fils + portes logiques
- m entrées
- n sorties

Applications :

- opérations élémentaires
- tables

Newton

- 1 Circuits combinatoires
 - Approches directes
 - Méthode de Karnaugh
- 2 Circuits combinatoires classiques

- 1 **Circuits combinatoires**
 - **Approches directes**
 - Méthode de Karnaugh
- 2 **Circuits combinatoires classiques**

Table de vérité → Circuit

Idée :

- dresser la table de vérité de f
- tester chaque ligne où $f(b_1, \dots, b_n) = 1$
 \rightsquigarrow portes Not et And sortie = 1 ssi ligne concernée
- faire un Ou de toutes ces lignes

Exemple : $f(b_1, b_2, b_3) = 1$ ssi 2 entrées à 1.

Formes normales

Autres approches =

- simplifier via loi usuelles sur \mathbb{B}
- utiliser une **forme normale**
 - ▶ conjonctive
 - ▶ disjonctive

$\wedge \vee$ littéraux
 $\vee \wedge$ littéraux

Formes normales

Autres approches =


- simplifier via loi usuelles sur \mathbb{B}
- utiliser une **forme normale**
 - ▶ conjonctive
 - ▶ disjonctive

$\wedge \vee$ littéraux
 $\vee \wedge$ littéraux

Exemple : $a \Rightarrow b$

Forme normale disjonctive = $b \vee \bar{a}$

Circuit =

 

- 1 **Circuits combinatoires**
 - Approches directes
 - Méthode de Karnaugh
- 2 **Circuits combinatoires classiques**

Code de Gray

Idée :

- lister les entiers de 0 à $2^n - 1$ écriture binaire
- passage au suivant en changeant **exactement un** bit

Exemple : $n = 3$

décimal	binaire	gray
0	000	000
1	001	00 1
2	010	0 1 1
3	011	01 0
4	100	1 10
5	101	1 1 1
6	110	1 0 1
7	111	1 0 0

Code de Gray, calcul

Méthode math. : récurrence

$n = 1$

0

1

miroir +

extension

→

$n = 2$

0 0

0 1

1 1

1 0

miroir +

extension

→

Code de Gray, calcul

Méthode math. : récurrence

$n = 1$

0

miroir +

1

extension

→

$n = 2$

0 0

0 1

1 1

1 0

$n = 3$

0 00

0 01

0 11

0 10

1 10

1 11

1 01

1 00

Code de Gray, calcul

Méthode math. : récurrence

$n = 1$

0
1

miroir +
extension
→

$n = 2$

0 0
0 1
—
1 1
1 0

$n = 3$

miroir +
extension
→

0 00
0 01
0 11
0 10
—
1 10
1 11
1 01
1 00

Méthode C : $i \wedge (i >> 1)$

$n = 4, i = 6?$

0 1 1 0
⊕ 0 0 1 1
—
0 1 0 1

Table de vérité → Table(au) de Karnaugh

Idée : réorganiser la table de vérité en utilisant le code de Gray

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Table de Karnaugh


	<i>cd</i>	
<i>ab</i>		

Table de vérité → Table(au) de Karnaugh

Idée : réorganiser la table de vérité en utilisant le code de Gray

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Table de Karnaugh

 

séparer les entrées
en deux groupes

Table de vérité → Table(au) de Karnaugh

Idée : réorganiser la table de vérité en utilisant le code de Gray

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Table de Karnaugh

 


Table de vérité → Table(au) de Karnaugh

Idée : réorganiser la table de vérité en utilisant le code de Gray

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Table de Karnaugh

<i>cd</i>	00	01	11	10
<i>ab</i>				
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

séparer les entrées
en deux groupes

code de
Gray

Table de Karnaugh → Circuit

<i>ab</i>	<i>cd</i>	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = *a* et *b* fixés

Table de Karnaugh → Circuit

ab	cd	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = a et b fixés
- 2 lignes adjacentes = a ou b fixé

Table de Karnaugh → Circuit

<i>ab</i>	<i>cd</i>	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = *a* et *b* fixés
- 2 lignes adjacentes = *a* ou *b* fixé
- 1 colonne = *c* et *d* fixés

Table de Karnaugh → Circuit

<i>ab</i>	<i>cd</i>	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = a et b fixés
- 2 lignes adjacentes = a ou b fixé
- 1 colonne = c et d fixés
- carré $2 \times 2 = 2$ entrées fixées

Table de Karnaugh → Circuit

<i>ab</i>	<i>cd</i>	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = a et b fixés
- 2 lignes adjacentes = a ou b fixé
- 1 colonne = c et d fixés
- carré $2 \times 2 = 2$ entrées fixées
- ...

Méthode : paver les 1 par des rectangles $2^i \times 2^j$ les + gros possible

Table de Karnaugh → Circuit

ab	cd	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = a et b fixés
- 2 lignes adjacentes = a ou b fixé
- 1 colonne = c et d fixés
- carré $2 \times 2 = 2$ entrées fixées
- ...

Méthode : paver les 1 par des rectangles $2^i \times 2^j$ les + gros possible

Sur l'exemple :

- $b = 1$

b

Table de Karnaugh → Circuit

<i>ab</i>	<i>cd</i>	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = a et b fixés
- 2 lignes adjacentes = a ou b fixé
- 1 colonne = c et d fixés
- carré $2 \times 2 = 2$ entrées fixées
- ...

Méthode : paver les 1 par des rectangles $2^i \times 2^j$ les + gros possible

Sur l'exemple :

- $b = 1$
- $a = 1$ et $d = 0$

$$b$$
$$a \cdot \bar{d}$$

Table de Karnaugh → Circuit

ab	cd	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	0	0	1

- 1 ligne = a et b fixés
- 2 lignes adjacentes = a ou b fixé
- 1 colonne = c et d fixés
- carré $2 \times 2 = 2$ entrées fixées
- ...

Méthode : paver les 1 par des rectangles $2^i \times 2^j$ les + gros possible

Sur l'exemple :

- $b = 1$

- $a = 1$ et $d = 0$

 b $a \cdot \bar{d}$

↪ $a \cdot \bar{d} + b$

1 Not, 1 And, 1 Or

- 1 Circuits combinatoires
 - Approches directes
 - Méthode de Karnaugh

- 2 Circuits combinatoires classiques

Décodeurs (ou démultiplexeurs)

n entrées :

↪ entier i codé en binaire

i_0, i_1, \dots, i_{n-1}

$$i = \sum_{k=0}^{n-1} i_k 2^k$$

2^n sorties :

- $s_j = 1$ quand $i = j$
- $s_j = 0$ sinon

s_0, \dots, s_{2^n-1}

cf. exemple dans Diglog

Multiplexeurs

$k + n2^k$ entrées :

- 2^k données de n bits
- k bits de contrôle

n sorties :

- donnée numéro i , où i = valeur indiquée dans les bits de contrôle

Multiplexeurs

$k + n2^k$ entrées :

- 2^k données de n bits
- k bits de contrôle

n sorties :

- donnée numéro i , où $i =$ valeur indiquée dans les bits de contrôle

Exemple : Multiplexeur $8 \rightarrow 4$

- $2^k = 8/4 = 2, k = 1$

Multiplexeurs

$k + n2^k$ entrées :

- 2^k données de n bits
- k bits de contrôle

n sorties :

- donnée numéro i , où $i =$ valeur indiquée dans les bits de contrôle

Exemple : Multiplexeur $8 \rightarrow 4$

- $2^k = 8/4 = 2$, $k = 1$
- 4 sorties, $8 + 1$ entrées
- choix de 4 fils selon le bit de contrôle

test

Complément à 1

n entrées :

i_0, i_1, \dots, i_{n-1}

n sorties :

s_0, \dots, s_{n-1}

- $s_j = \bar{i}_j$ pour tout $j \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$

n portes Not en parallèle