

Unité Arithmétique et Logique

Christophe Moulleron



1 Additionneurs

- Briques de base
 - Additionneur n bits
 - Améliorations

2 Arithmétique signée

- Représentations pour les entiers signés
- Soustracteur

3 Unité Arithmétique et Logique

- Opérations logiques
- Drapeaux

Half-adder

Addition sur 1 bit :

- 2 entrées a et b
- 2 sorties = somme s + retenue c

a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Bilan ?


Half-adder

Addition sur 1 bit :

- 2 entrées a et b
- 2 sorties = somme s + retenue c

a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Bilan : $s = a \oplus b$ $c = a \cdot b$

 


Half-adder

Addition sur 1 bit :

- 2 entrées a et b
- 2 sorties = somme s + retenue c

a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Bilan : $s = a \oplus b$ $c = a \cdot b$

 

Full-adder

Addition sur n bits \Rightarrow gestion des retenues

Full-adder sur 1 bit :

- 2 + 1 entrées = a , b , et C_{in}
- 1 + 1 sorties = s et C_{out}

a	b	C_{in}	s	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Formules ?

Full-adder

Addition sur n bits \Rightarrow gestion des retenues

Full-adder sur 1 bit :

- 2 + 1 entrées = a , b , et c_{in}
- 1 + 1 sorties = s et c_{out}

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Formules :

- $s = a \oplus b \oplus c_{in}$

Full-adder

Addition sur n bits \Rightarrow gestion des retenues

Full-adder sur 1 bit :

- 2 + 1 entrées = a , b , et c_{in}
- 1 + 1 sorties = s et c_{out}

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Formules :

- $s = a \oplus b \oplus c_{in}$

- $c_{out} = a \cdot b + a \cdot c_{in} + b \cdot c_{in}$

Full-adder

Addition sur n bits \Rightarrow gestion des retenues

Full-adder sur 1 bit :


- 2 + 1 entrées = a , b , et c_{in}
- 1 + 1 sorties = s et c_{out}

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Formules :

- $s = a \oplus b \oplus c_{in}$
 - $c_{out} = a \cdot b + a \cdot c_{in} + b \cdot c_{in}$
- $\rightsquigarrow c_{out} = a \cdot b + (a \oplus b) \cdot c_{in}$


Full-adder, circuit

 


Full-adder, circuit

 


Full-adder, circuit

 

Full-adder, circuit

 

Full-adder, circuit

 

Bilan sur les briques de bases

Half-adder = addition 1 bit sans retenue

- 2 entrées + 2 sorties
- 2 portes logiques
- profondeur 1

surface

latence

Bilan sur les briques de bases

Half-adder = addition 1 bit sans retenue

- 2 entrées + 2 sorties
- 2 portes logiques
- profondeur 1

surface

latence

Full-adder = Addition sur 1 bit **avec retenue**

- 3 entrées + 2 sorties
- 2 half-adders + 1 OR
- 5 portes logique
- profondeur 3

surface

latence

Bilan sur les briques de bases

Half-adder = addition 1 bit sans retenue

- 2 entrées + 2 sorties
- 2 portes logiques
- profondeur 1

surface

latence

Full-adder = Addition sur 1 bit **avec retenue**

- 3 entrées + 2 sorties
- 2 half-adders + 1 OR
- 5 portes logique
- profondeur 3

surface

latence

FA = compresseur 3 → 2

1 Additionneurs

- Briques de base
- **Additionneur n bits**
- Améliorations

2 Arithmétique signée

- Représentations pour les entiers signés
- Soustracteur

3 Unité Arithmétique et Logique

- Opérations logiques
- Drapeaux

Additionneur n bits

Entrées :

- opérande $A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ n bits
- opérande $B = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ n bits

Résultat $S = A + B \in \llbracket 0, 2^{n+1} - 2 \rrbracket$:

- somme tronquée à n bits s_0, \dots, s_{n-1}
- retenue sortante c_n

$$S = c_n \cdot 2^n + \sum_{i=0}^{n-1} s_i \cdot 2^i$$

Additionneur n bits

Entrées :


- opérande $A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ n bits
- opérande $B = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ n bits
- retenue entrante c_0 1 bit

Résultat $S = A + B + c_0 \in \llbracket 0, 2^{n+1} - 1 \rrbracket$:

- somme tronquée à n bits s_0, \dots, s_{n-1}
- retenue sortante c_n


$$S = c_n \cdot 2^n + \sum_{i=0}^{n-1} s_i \cdot 2^i$$

Addition par propagation de retenue

 

Propriétés :

Addition par propagation de retenue

 


Propriétés :

- $5n$ portes logiques

linéaire en n

Addition par propagation de retenue

 


Propriétés :

- $5n$ portes logiques
- profondeur $3n$

linéaire en n

linéaire en $n \Rightarrow$ LENT!!!

Addition par propagation de retenue

 

Propriétés :

- $5n - 3$ portes logiques
- profondeur $3n - 2$

linéaire en n

linéaire en $n \Rightarrow$ LENT!!!

1 Additionneurs

- Briques de base
- Additionneur n bits
- Améliorations

2 Arithmétique signée

- Représentations pour les entiers signés
- Soustracteur

3 Unité Arithmétique et Logique

- Opérations logiques
- Drapeaux

Constat : calcul **séquentiel** à cause de la propagation de retenue

Solutions ?

Constat : calcul **séquentiel** à cause de la propagation de retenue

Solutions :

- 1 accélérer le calcul des retenues
- 2 choisir la valeur d'une retenue
- 3 ignorer les retenues

Anticiper

Prédire ?

Tricher ?

Anticiper (1)

Cycle de vie d'une retenue :

- **naissance** quand $a_i = b_i = 1$
- **vie** tant que $a_i \neq b_i$
- **mort** quand $a_i = b_i = 0$

$$\{a_i, b_i\} = \{0, 1\}$$

Anticiper (1)

Cycle de vie d'une retenue :

- **naissance** quand $a_i = b_i = 1$
- **vie** tant que $a_i \neq b_i$
- **mort** quand $a_i = b_i = 0$

$$\{a_i, b_i\} = \{0, 1\}$$

Notations :

- c_i = retenue à la position i

Anticiper (1)

Cycle de vie d'une retenue :

- **naissance** quand $a_i = b_i = 1$
- **vie** tant que $a_i \neq b_i$
- **mort** quand $a_i = b_i = 0$

$$\{a_i, b_i\} = \{0, 1\}$$

Notations :

- c_i = retenue à la position i
- g_i = génération de retenue à la pos. i

Anticiper (1)

Cycle de vie d'une retenue :

- **naissance** quand $a_i = b_i = 1$
- **vie** tant que $a_i \neq b_i$
- **mort** quand $a_i = b_i = 0$

$$\{a_i, b_i\} = \{0, 1\}$$

Notations :

- c_i = retenue à la position i
- g_i = génération de retenue à la pos. i
- p_i = propagation de retenue à la pos. i

Anticiper (1)

Cycle de vie d'une retenue :

- **naissance** quand $a_i = b_i = 1$
- **vie** tant que $a_i \neq b_i$
- **mort** quand $a_i = b_i = 0$

$$\{a_i, b_i\} = \{0, 1\}$$

Notations :

- c_i = retenue à la position i
- g_i = **génération** de retenue à la pos. i
- p_i = **propagation** de retenue à la pos. i **indépendamment de c_i**

Anticiper (2)

Calcul de g_i ? $g_i = a_i \cdot b_i$

Calcul de p_i ? $p_i = a_i \oplus b_i$

ou $p_i = a_i + b_i$

- calculs **en parallèle**
- valeurs dispo. après une latence de 1

en portes logiques

Calcul de c_{i+1} ?

Anticiper (2)

Calcul de g_i ? $g_i = a_i \cdot b_i$

Calcul de p_i ? $p_i = a_i \oplus b_i$ ou $p_i = a_i + b_i$

- calculs **en parallèle**

- valeurs dispo. après une latence de 1

en portes logiques

Calcul de c_{i+1} ? retenue si génération ou propagation

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$

Anticiper (3)

Latence ?

- pour $c_0 = 0$

entrée

Anticiper (3)

Latence ?

- pour $c_0 = 0$
- pour $c_1 = 3$

entrée

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

Anticiper (3)

Latence ?

- pour $c_0 = 0$
- pour $c_1 = 3$
- pour $c_{i+1} = 2 + \text{latence pour } c_i$

entrée

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$

Anticiper (3)

Latence ?

- pour $c_0 = 0$
 - pour $c_1 = 3$
 - pour $c_{i+1} = 2 + \text{latence pour } c_i$
- ↪ profondeur pour avoir $c_n = 2n + 1$ portes

entrée

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$

Est-ce vraiment mieux qu'avant ?

Anticiper (3)

Latence ?

- pour $c_0 = 0$
 - pour $c_1 = 3$
 - pour $c_{i+1} = 2 + \text{latence pour } c_i$
- ↪ profondeur pour avoir $c_n = 2n + 1$ portes

entrée

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$

Est-ce vraiment mieux qu'avant ?

pas vraiment

- gain de $\approx 33\%$ en latence ... en apparence
- p_i et g_i calculés par le 1^{er} HA de chaque FA
- dans un FA, seulement 2 portes entre c_{in} et c_{out}

Anticiper (4)

Vraie amélioration = additionneur à retenue anticipée

- choisir une petite taille k
- concevoir un additionneur k bits
 - ▶ calcul séquentiel avec des FA
 - ▶ calcul optimisé de c_k
- additionneur n bits = $\frac{n}{k} \times$ additionneur k bits

taille typique = 4 ou 8

réduc. latence

Anticiper (4)

Vraie amélioration = **additionneur à retenue anticipée**

- choisir une petite taille k
- concevoir un additionneur k bits
 - ▶ calcul séquentiel avec des FA
 - ▶ calcul optimisé de c_k
- additionneur n bits = $\frac{n}{k} \times$ additionneur k bits

taille typique = 4 ou 8

réduc. latence

Exemple :

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot c_3 = g_3 + p_3 \cdot (g_2 + p_2 \cdot c_2) = \dots$$


$$= g_3 + g_2 \cdot p_3 + g_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + g_0 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + c_0 \cdot p_0 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$$

à factoriser

↪ profondeur 6 au lieu de 9

plusieurs solutions

Anticiper (5)

 

Bilan sur l'**additionneur à retenue anticipée** :

- ✓ réduc. de latence
- ✗ latence toujours linéaire
- ✓ nb. de portes logiques toujours linéaire

chemin optimisé

Prédire ? (1)

Idée :

- utiliser deux additionneurs de $\frac{n}{2}$ bits $2 \times \text{add}_{n/2}$
- prédire la valeur de $c_{n/2}$ retenue reliant les 2 $\text{add}_{n/2}$
- calculer avec les deux additionneurs en parallèle
- valider a posteriori le choix pour $c_{n/2}$

Prédire ? (1)

Idée :

- utiliser deux additionneurs de $\frac{n}{2}$ bits $2 \times \text{add}_{n/2}$
- prédire la valeur de $c_{n/2}$ retenue reliant les 2 $\text{add}_{n/2}$
- calculer avec les deux additionneurs en parallèle
- valider a posteriori le choix pour $c_{n/2}$
- ... et relancer le calcul en cas de mauvais choix !

Dupliquer (1)

Idée :

- utiliser deux additionneurs de $\frac{n}{2}$ bits $2 \times \text{add}_{n/2}$
- prédire la valeur de $c_{n/2}$ retenue reliant les 2 $\text{add}_{n/2}$
- calculer avec les deux additionneurs en parallèle
- valider a posteriori le choix pour $c_{n/2}$
- ... et relancer le calcul en cas de mauvais choix !

Solution plus réaliste ici :

- utiliser trois additionneurs de $\frac{n}{2}$ bits $3 \times \text{add}_{n/2}$
- faire les calculs avec $c_{n/2} = 0$ ET $c_{n/2} = 1$
- choisir a posteriori le bon résultat selon la valeur de $c_{n/2}$

Dupliquer (3)

Bilan sur l'**additionneur à sélection de retenue** :

- ✓ latence divisée par ≈ 2
- ✗ $> 50\%$ de portes logique en plus

Découper mieux pour gagner plus :

- (sous-)additionneurs de tailles \neq

latence un peu meilleure

Dupliquer (3)

Bilan sur l'additionneur à sélection de retenue :

- ✓ latence divisée par ≈ 2
- ✗ $> 50\%$ de portes logique en plus

Découper mieux pour gagner plus :

- (sous-)additionneurs de tailles \neq latence un peu meilleure
- découper en > 2 additionneurs parallèles latence $\Theta(\sqrt{n})$

Dupliquer (3)

Bilan sur l'**additionneur à sélection de retenue** :

- ✓ latence divisée par ≈ 2
- ✗ $> 50\%$ de portes logique en plus

Découper mieux pour gagner plus :

- (sous-)additionneurs de tailles \neq latence un peu meilleure
- découper en > 2 additionneurs parallèles latence $\Theta(\sqrt{n})$
- approche récursive possible latence $\Theta(\log n)$

Dupliquer (3)

Bilan sur l'**additionneur à sélection de retenue** :


- ✓ latence divisée par ≈ 2
- ✗ $> 50\%$ de portes logique en plus

Découper mieux pour gagner plus :


- (sous-)additionneurs de tailles \neq latence un peu meilleure
- découper en > 2 additionneurs parallèles latence $\Theta(\sqrt{n})$
- approche récursive possible latence $\Theta(\log n)$

\rightsquigarrow **Compromis** entre latence et surface/simplicité

Tricher ? (1)

 

Tricher ? (1)

 


- entrée = représentation binaire classique
- sortie = **nouvelle représentation**
- redondance \Rightarrow pas de propagation de retenue cf bouliers

On parle de **représentation carry-save**.

$$S = c_n + \sum_{i=0}^{n-1} (s_i + c_i) \cdot 2^i$$

Tricher ? (2)

 Bonus : *binaire* + *carry-save* = *carry-save*




Bilan sur l'**additionneur carry-save** :

- ✓ addition toujours **en parallèle**
- ✓ processus itérable pour sommer > 2 entiers

latence $\Theta(1)$

Ruser/Paresser (2)

 Bonus : *binaire* + *carry-save* = *carry-save*



Bilan sur l'**additionneur carry-save** :

- ✓ addition toujours **en parallèle** latence $\Theta(1)$
- ✓ processus itérable pour sommer > 2 entiers
- ✗ conversion **carry-save** \rightarrow **binaire** = vraie addition $C' + S'$ coûteux

1 Additionneurs

- Briques de base
- Additionneur n bits
- Améliorations

2 Arithmétique signée

- Représentations pour les entiers signés
- Soustracteur

3 Unité Arithmétique et Logique

- Opérations logiques
- Drapeaux

Retour sur l'arithmétique non-signée sur n bits

Valeur associée à $\overline{a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_1 a_0}^{(2)}$:

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$$

Calculs effectués en conservant uniquement les n bits de poids faibles

⇒ calcul modulo 2^n + résultat $\in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$

Exemple : $n = 4$

$$\overline{1101}^{(2)} + \overline{0110}^{(2)} = \overline{0011}^{(2)} = 3 \equiv 13 + 6 \pmod{16}$$

Représentation des entiers signés

Bit de signe + entier non-signé :

- valeurs $\in \llbracket -2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$
- signes à gérer à part
- +0 et -0

$$(-1)^{a_{n-1}} \times \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

Représentation des entiers signés

Bit de signe + entier non-signé :

- valeurs $\in \llbracket -2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$
- signes à gérer à part
- +0 et -0

$$(-1)^{a_{n-1}} \times \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

Complément à 1 :

- valeurs $\in \llbracket -2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$
- deux représentations pour 0

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i & \text{si } a_{n-1} = 0 \\ -\sum_{i=0}^{n-2} \bar{a}_i 2^i & \text{si } a_{n-1} = 1 \end{cases}$$

Représentation des entiers signés

Bit de signe + entier non-signé :

- valeurs $\in \llbracket -2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$
- signes à gérer à part
- +0 et -0

$$(-1)^{a_{n-1}} \times \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

Complément à 1 :

- valeurs $\in \llbracket -2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$
- deux représentations pour 0

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i & \text{si } a_{n-1} = 0 \\ -\sum_{i=0}^{n-2} \bar{a}_i 2^i & \text{si } a_{n-1} = 1 \end{cases}$$

Complément à 2 :

- valeurs $\in \llbracket -2^{n-1}, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$
- représentation unique

$$-a_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

Complément à 2

Valeur associée à $\overline{a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_1a_0}^{(2)}$: $\left(\sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i\right) - a_{n-1} 2^{n-1}$

- si $a_{n-1} = 0$: même valeur qu'en non-signée
- si $a_{n-1} = 1$: valeur négative = valeur non-signée -2^n

Même règles de calcul qu'en arithmétique non-signée

⇒ calcul modulo 2^n + résultat $\in \llbracket -2^{n-1}, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$

Exemple : $n = 4$

$$\overline{1101}^{(2)} + \overline{0110}^{(2)} = \overline{0011}^{(2)} = 3 \equiv -3 + 6 \pmod{16}$$

Complément à 2

Valeur associée à $\overline{a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_1 a_0}^{(2)}$: $\left(\sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i \right) - a_{n-1} 2^{n-1}$

- si $a_{n-1} = 0$: même valeur qu'en non-signée
- si $a_{n-1} = 1$: valeur négative = valeur non-signée -2^n

Même règles de calcul qu'en arithmétique non-signée

⇒ calcul modulo 2^n + résultat $\in \llbracket -2^{n-1}, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$

⇒ solution privilégiée pour l'arithmétique signée

Arithmétique non-signée et complément à 2

Caractéristiques communes :

- ✓ circuit de taille connue
- ✓ résultat garanti modulo 2^n
- ✗ risque de **dépassement de capacité**

Complément à 2 :

- ✓ permet de parler d'entiers négatifs
- ✓ mêmes règles / circuits qu'en non-signée
- ✗ parfois peu intuitif

colle : résoudre $x = -x$

Arithmétique non-signée et complément à 2

Caractéristiques communes :

- ✓ circuit de taille connue
- ✓ résultat garanti modulo 2^n
- ✗ risque de **dépassement de capacité**

Complément à 2 :

- ✓ permet de parler d'entiers négatifs
- ✓ mêmes règles / circuits qu'en non-signée
- ✗ parfois peu intuitif

colle : résoudre $x = -x$

2 arithmétiques = 2 lectures différentes :

- ✗ choix de lecture critique lors des test

$$\overline{1101}^{(2)} < \overline{0110}^{(2)} ?$$

Réponse à la colle

Version info.

Représentation de $-x$?

- passer au complément à 1
- ajouter 1

$$X \rightsquigarrow X_{n-1} \dots X_1 X_0$$

$$\overline{X_{n-1}} \dots \overline{X_1} \overline{X_0}$$

$$-X \rightsquigarrow \overline{X_{n-1}} \dots \overline{X_1} \overline{X_0} + 1$$

Réponse à la colle

Version info.

Représentation de $-x$?

- passer au complément à 1
- ajouter 1

$$x \rightsquigarrow x_{n-1} \dots x_1 x_0$$

$$\overline{x_{n-1}} \dots \overline{x_1} \overline{x_0}$$

$$-x \rightsquigarrow \overline{x_{n-1}} \dots \overline{x_1} \overline{x_0} + 1$$

Déduction :

- $x_i \neq \overline{x_i}$, donc $x = -x$ ssi propagation retenue jusqu'à x_{n-1} $\overline{x_i} = 1$
- $x_{n-1} = \overline{x_{n-1}} + 1$ toujours vrai

Réponse à la colle

Version info.

Représentation de $-x$?

- passer au complément à 1
- ajouter 1

$$x \rightsquigarrow x_{n-1} \dots x_1 x_0$$

$$\overline{x_{n-1}} \dots \overline{x_1} \overline{x_0}$$

$$-x \rightsquigarrow \overline{x_{n-1}} \dots \overline{x_1} \overline{x_0} + 1$$

Déduction :

- $x_i \neq \overline{x_i}$, donc $x = -x$ ssi propagation retenue jusqu'à x_{n-1} $\overline{x_i} = 1$
- $x_{n-1} = \overline{x_{n-1}} + 1$ toujours vrai
- soit $x_{n-1} = 0$ et $x = 0$, soit $x_{n-1} = 1$ et $x = -2^{n-1}$ sic

Réponse à la colle

Version info.

Représentation de $-x$?

- passer au complément à 1
- ajouter 1

$$x \rightsquigarrow x_{n-1} \dots x_1 x_0$$

$$\overline{x_{n-1}} \dots \overline{x_1} \overline{x_0}$$

$$-x \rightsquigarrow \overline{x_{n-1}} \dots \overline{x_1} \overline{x_0} + 1$$

Déduction :

- $x_i \neq \overline{x_i}$, donc $x = -x$ ssi propagation retenue jusqu'à x_{n-1} $\overline{x_i} = 1$
- $x_{n-1} = \overline{x_{n-1}} + 1$ toujours vrai
- soit $x_{n-1} = 0$ et $x = 0$, soit $x_{n-1} = 1$ et $x = -2^{n-1}$ sic

Version math.

$$\begin{aligned} x = -x & \Leftrightarrow 2x = 0 & \Leftrightarrow & 2x \equiv 0 \pmod{2^n} \\ & \Leftrightarrow x \equiv 0 \pmod{2^{n-1}} & \Leftrightarrow & x = 0 \text{ ou } -2^{n-1} \end{aligned}$$

1 Additionneurs

- Briques de base
- Additionneur n bits
- Améliorations

2 Arithmétique signée

- Représentations pour les entiers signés
- **Soustracteur**

3 Unité Arithmétique et Logique

- Opérations logiques
- Drapeaux

Soustracteur n bits

Idée :

- remplacer B par son complément à 2
- utiliser un additionneur

$$A - B = A + (-B)$$

Problème :

Idée :

- remplacer B par son complément à 2
- utiliser un additionneur

$$A - B = A + (-B)$$

Problème :

passage au complément à 2 \Rightarrow ajouter 1

coûteux

Soustracteur n bits

Idée :

- remplacer B par son complément à 2
- utiliser un additionneur

$$A - B = A + (-B)$$

Problème :


passage au complément à 2 \Rightarrow ajouter 1

coûteux


Solution :

- se limiter au complément à 1
- lancer l'addition $A + \bar{B}$ avec $c_{in} = 1$

 
$$A - B = A + \bar{B} + 1$$
$$\bar{B} = (2^n - 1) - B$$



Soustracteur n bits

 

Additionneur/Soustracteur n bits

 

Deux en un :

- **bit de contrôle** sub
- $sub = 0$
 $\rightsquigarrow R = A + B + 0$
- $sub = 1$
 $\rightsquigarrow R = A + \bar{B} + 1$

Bilan sur la soustraction

Bilan :

- soustraction = addition de l'opposé
- complément à 2 = $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$
- réutilisation futée de l'additionneur n bits

$$A - B = A + (-B)$$

$$A - B = A + \bar{B} + 1$$

Améliorations ?

Bilan :

- soustraction = addition de l'opposé
- complément à 2 = $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$
- réutilisation futée de l'additionneur n bits

$$A - B = A + (-B)$$

$$A - B = A + \bar{B} + 1$$

Améliorations ?

- complément à 1 = n XOR en parallèle
- additionneur

déjà optimal
cf section précédente

- 1 Additionneurs
 - Briques de base
 - Additionneur n bits
 - Améliorations
- 2 Arithmétique signée
 - Représentations pour les entiers signés
 - Soustracteur
- 3 **Unité Arithmétique et Logique**
 - **Opérations logiques**
 - Drapeaux

Objectif = créer un **circuit** réalisant le calcul logique

Contraintes :

- calcul bit à bit
 - expressivité
 - profondeur réduite
 - surface réduite
 - intégration à l'additionneur/soustracteur
- calculs « bas niveau », masques
universalité

Solution 1 :

- faire un circuit par opération
- utiliser ces circuits en parallèle
- choisir le résultat à l'aide de **bits de contrôle**

Solution 2 :

- faire un circuit pour NAND
- **émuler** les autres opérations


$$\text{NOT } x = x \text{ NAND } x$$

$$x \text{ AND } y = \text{NOT } (x \text{ NAND } y)$$

...

Solution 1 :

- faire un circuit par opération
- utiliser ces circuits en parallèle
- choisir le résultat à l'aide de **bits de contrôle**

 surface importante

Solution 2 :

- faire un circuit pour NAND
- **émuler** les autres opérations

$$\text{NOT } x = x \text{ NAND } x$$

$$x \text{ AND } y = \text{NOT } (x \text{ NAND } y)$$

...

 surface réduite

Solution 1 :

- faire un circuit par opération
 - utiliser ces circuits en parallèle
 - choisir le résultat à l'aide de **bits de contrôle**
- ✗ surface importante
✓ profondeur $\Theta(1)$

Solution 2 :

- faire un circuit pour NAND
 - **émuler** les autres opérations
- $\text{NOT } x = x \text{ NAND } x$
 $x \text{ AND } y = \text{NOT } (x \text{ NAND } y)$
...
- ✓ surface réduite
✓ profondeur 1

Support des opérations logiques (2)

Solution 1 :

- faire un circuit par opération
 - utiliser ces circuits en parallèle
 - choisir le résultat à l'aide de **bits de contrôle**
- ✗ surface importante
 - ✓ profondeur $\Theta(1)$
 - ✓ bon support matériel

Solution 2 :

- faire un circuit pour NAND
 - **émuler** les autres opérations
- NOT $x = x$ NAND x
- x AND $y = \text{NOT} (x \text{ NAND } y)$
- ...
- ✓ surface réduite
 - ✓ profondeur 1
 - ✗ émulation coûteuse

Complément à 1 = NOT bit à bit

- NOT déjà disponible pour B

Calcul de $A \wedge B =$

Intégration à l'additionneur/soustracteur

Complément à 1 = NOT bit à bit

- NOT déjà disponible pour B

Calcul de $A \wedge B = \text{AND}$ bit à bit en // du ADD_n + multiplexeur

Idée = Ajout d'un complément à 1 pour A et en sortie :

- ✓ autres calculs arith.
- ✓ limite les circuits logiques
- ✓ coût négligeable
- ✗ gestion des bits de contrôle un peu plus complexe

$$B - A, -A - B$$

$$A \vee B \equiv \overline{\overline{A} \wedge \overline{B}}$$

cf TP

- 1 Additionneurs
 - Briques de base
 - Additionneur n bits
 - Améliorations
- 2 Arithmétique signée
 - Représentations pour les entiers signés
 - Soustracteur
- 3 **Unité Arithmétique et Logique**
 - Opérations logiques
 - **Drapeaux**

Drapeaux de l'ALU

Drapeau = bit d'information complémentaire

2 drapeaux indiquant la **nature du résultat** :

Z (Zero) 1 ssi résultat nul

S (Sign) 1 ssi résultat négatif en arith. signée

2 drapeaux pour signaler les **dépassements de capacité** :

C (Carry) 1 ssi dépassement en arith. non-signée

O (Overflow) 1 ssi dépassement en arith. signée

Propriété

Lors du calcul de $a + b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi la retenue sortante de l'additionneur est 1.

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a + b \in ?$

- 1 $\llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket \rightsquigarrow$ ni retenue, ni dépassement
- 2 $\llbracket 2^n, 2^{n+1} - 2 \rrbracket \rightsquigarrow$ retenue et dépassement

Valeur pour C : cas de la soustraction

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi ?

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a - b \in ?$

Valeur pour C : cas de la soustraction

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi ?

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a - b \in ?$

① $\llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$

pas de dépassement

Valeur pour C : cas de la soustraction

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi ?

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a - b \in ?$

① $\llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$

$$\Rightarrow a \geq b \quad \Rightarrow \bar{b} = 2^n - 1 - b \geq 2^n - 1 - a$$

pas de dépassement

Valeur pour C : cas de la soustraction

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi ?

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a - b \in ?$

① $\llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$

pas de dépassement

$$\Rightarrow a \geq b \Rightarrow \bar{b} = 2^n - 1 - b \geq 2^n - 1 - a$$

$$\Rightarrow \text{l'additionneur calcule } a + \bar{b} + 1 \geq 2^n$$

\Rightarrow retenue, pas de dépassement de capacité

Valeur pour C : cas de la soustraction

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi ?

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a - b \in ?$

- 1 $\llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ pas de dépassement
 $\Rightarrow a \geq b \Rightarrow \bar{b} = 2^n - 1 - b \geq 2^n - 1 - a$
 \Rightarrow l'additionneur calcule $a + \bar{b} + 1 \geq 2^n$
 \Rightarrow retenue, pas de dépassement de capacité
- 2 $\llbracket 1 - 2^n, -1 \rrbracket$ dépassement

Valeur pour C : cas de la soustraction

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi ?

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a - b \in ?$

- 1 $\llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ pas de dépassement
 $\Rightarrow a \geq b \Rightarrow \bar{b} = 2^n - 1 - b \geq 2^n - 1 - a$
 \Rightarrow l'additionneur calcule $a + \bar{b} + 1 \geq 2^n$
 \Rightarrow retenue, pas de dépassement de capacité
- 2 $\llbracket 1 - 2^n, -1 \rrbracket$ dépassement
 $\Rightarrow \bar{b} = 2^n - 1 - b < 2^n - 1 - a$

Valeur pour C : cas de la soustraction

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique non-signée, on a dépassement de capacité ssi la **retenue sortante de l'additionneur est 0**.

Preuve : Soient $a, b \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

$a - b \in ?$

- 1 $\llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ pas de dépassement
 $\Rightarrow a \geq b \Rightarrow \bar{b} = 2^n - 1 - b \geq 2^n - 1 - a$
 \Rightarrow l'additionneur calcule $a + \bar{b} + 1 \geq 2^n$
 \Rightarrow retenue, pas de dépassement de capacité
- 2 $\llbracket 1 - 2^n, -1 \rrbracket$ dépassement
 $\Rightarrow \bar{b} = 2^n - 1 - b < 2^n - 1 - a$
 \Rightarrow l'additionneur calcule $a + \bar{b} + 1 \in \llbracket 1, 2^n - 1 \rrbracket$
 \Rightarrow pas de retenue, dépassement de capacité

Valeur pour O : cas de l'addition

Soient $a, b \in \llbracket -2^{n-1}, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$.

4 cas :

① $a \geq 0, b < 0$

$$\Rightarrow -2^{n-1} \leq b \leq a + b < a \leq 2^{n-1} - 1$$

\Rightarrow dépassement de capacité impossible

$$\Rightarrow O = 0$$

② $a < 0, b \geq 0$

Valeur pour O : cas de l'addition

Soient $a, b \in \llbracket -2^{n-1}, 2^{n-1} - 1 \rrbracket$.

4 cas :

① $a \geq 0, b < 0$

$$\Rightarrow -2^{n-1} \leq b \leq a + b < a \leq 2^{n-1} - 1$$

\Rightarrow dépassement de capacité impossible

$$\Rightarrow O = 0$$

② $a < 0, b \geq 0$

$$\Rightarrow -2^{n-1} \leq a \leq a + b < b \leq 2^{n-1} - 1$$

\Rightarrow dépassement de capacité impossible

$$\Rightarrow O = 0$$

Valeur pour O : cas de l'addition (suite)

③ $a \geq 0, b \geq 0$

$$\Rightarrow 0 \leq a + b \leq 2^n - 2$$

$$\Rightarrow \text{dépassement ssi } a + b \in \llbracket 2^{n-1}, 2^n - 2 \rrbracket$$

Valeur pour O : cas de l'addition (suite)

③ $a \geq 0, b \geq 0$

$\Rightarrow 0 \leq a + b \leq 2^n - 2$

\Rightarrow dépassement ssi $a + b \in \llbracket 2^{n-1}, 2^n - 2 \rrbracket$

\Rightarrow dépassement ssi résultat de l'ALU = $a + b - 2^n < 0$

$\Rightarrow O = 1$ ssi $S = 1$

Valeur pour O : cas de l'addition (suite)

③ $a \geq 0, b \geq 0$

$\Rightarrow 0 \leq a + b \leq 2^n - 2$

\Rightarrow dépassement ssi $a + b \in \llbracket 2^{n-1}, 2^n - 2 \rrbracket$

\Rightarrow dépassement ssi résultat de l'ALU = $a + b - 2^n < 0$

$\Rightarrow O = 1$ ssi $S = 1$

④ $a < 0, b < 0$

Valeur pour O : cas de l'addition (suite)

③ $a \geq 0, b \geq 0$

$$\Rightarrow 0 \leq a + b \leq 2^n - 2$$

$$\Rightarrow \text{dépassement ssi } a + b \in \llbracket 2^{n-1}, 2^n - 2 \rrbracket$$

$$\Rightarrow \text{dépassement ssi résultat de l'ALU} = a + b - 2^n < 0$$

$$\Rightarrow O = 1 \text{ ssi } S = 1$$

④ $a < 0, b < 0$

$$\Rightarrow -2^n \leq a + b \leq -2$$

$$\Rightarrow \text{dépassement ssi } a + b \in \llbracket -2^n, -2^{n-1} - 1 \rrbracket$$

$$\Rightarrow \text{dépassement ssi résultat de l'ALU} = a + b + 2^n \geq 0$$

$$\Rightarrow O = 1 \text{ ssi } S = 0$$

Valeur pour O : cas général

Propriété

Lors du calcul de $a + b$ en arithmétique signée (complément à 2), on a un dépassement de capacité si et seulement si :

- a et b sont de même signe,
- le résultat de l'ALU a le signe opposé de celui de a et b .

Propriété

Lors du calcul de $a - b$ en arithmétique signée (complément à 2), on a un dépassement de capacité si et seulement si :

- a et b sont de signes opposés,
- le résultat de l'ALU a le même signe que b .

Drapeaux – Choses à retenir

Intérêt des drapeaux de l'ALU :

- signaler un résultat remarquable
- signaler un problème

dépassement capacité

↪ information **nécessaire et suffisante** pour **comparer des entiers**

Drapeaux – Choses à retenir

Intérêt des drapeaux de l'ALU :

- signaler un résultat remarquable
- signaler un problème

dépassement capacité

↔ information **nécessaire et suffisante** pour **comparer des entiers**

Complément à 2 = structure algébrique simple

- calculs des drapeaux simples \Rightarrow circuits petits/rapides
- correction prouvée

évite les erreurs