

## TP 4 : Circuits séquentiels synchrones

### Exercice 1 - Test du banc de registres

#### 1.0 Récupérer l'archive

[http://www.ensiie.fr/~christophe.moulleron/Teaching/ARMA/digproc\\_skel.tbz2](http://www.ensiie.fr/~christophe.moulleron/Teaching/ARMA/digproc_skel.tbz2)

et extraire le fichier `register.lgf`.

Vous pouvez aussi extraire les fichiers `combi.lgf` et `alu.lgf` dans le cas improbable où vous n'auriez pas fait toutes les questions taguées [★] dans les TP précédents.

#### 1.1 Tester le composant `reg8`.

### Exercice 2 - Compteur

Le but de cet exercice est de créer un circuit ayant les fonctionnalités suivantes :

- À chaque front montant de l'horloge, la valeur (entier  $N$ ) en sortie augmente de 1.
- Un bit de contrôle `reset` permet de remettre  $N$  à 0.

On appelle compteur simple sur  $n$  bits un circuit réalisant uniquement le premier point avec  $N$  codé sur  $n$  bits.

#### 2.1 Donner l'automate de Moore correspondant à un compteur simple sur 2 bits.

#### 2.2 Grâce à un additionneur `add_8` et à un registre `df8`, faire un compteur simple sur 8 bits.

#### 2.3 On va maintenant ajouter le support du bit de contrôle `reset`. Dire si le résultat sera un automate de Moore ou un automate de Mealy, et donner l'automate dans le cas $n = 2$ .

#### 2.4 Ajouter le support de `reset` au compteur simple sur 8 bits créé précédemment.

#### 2.5 Ajouter ensuite le support des bits de contrôle suivant :

- `pause`, qui fige le compteur lorsque ce bit vaut 1 ;
- `back`, qui fait décroître le compteur lorsque ce bit vaut 1.
- `save`, qui permet de sauvegarder la valeur courante du compteur (toute sauvegarde écrase la précédente) ;
- `restore`, qui restaure la valeur lors de la dernière sauvegarde.

#### 2.6 Que fait le circuit `count16` fourni dans le fichier `register.lgf` ?